
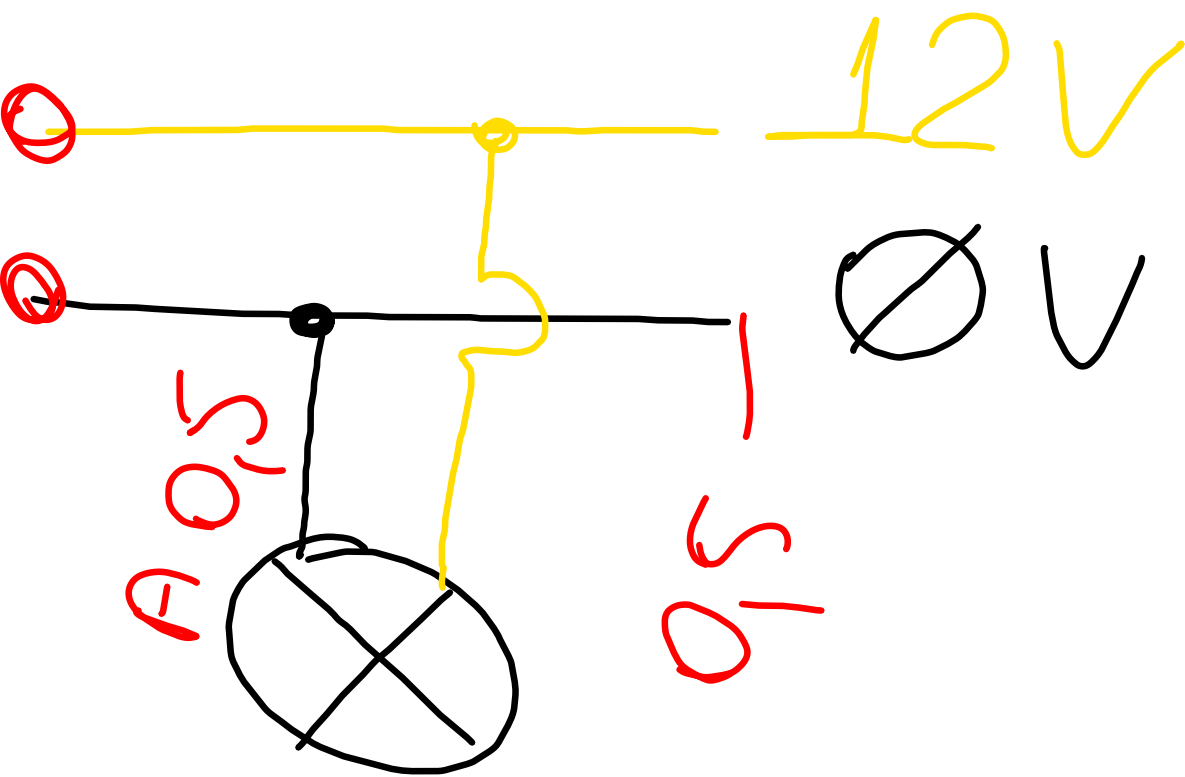


Circuito em Paralelo

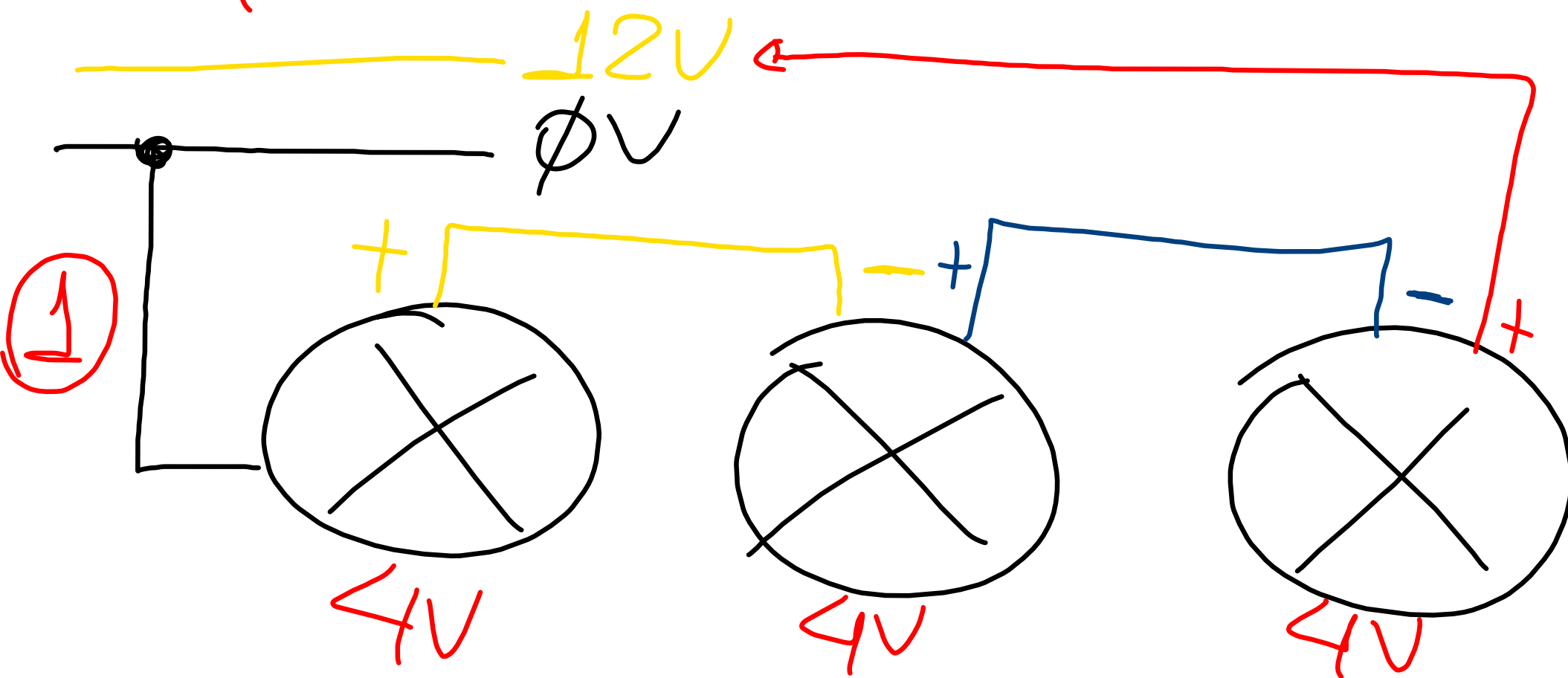

Tensão sempre
Mesma;
Corrente se
Divide

Circuito em Série



Tensão
divida
corrente

Push

5


A

B

C

D

12v

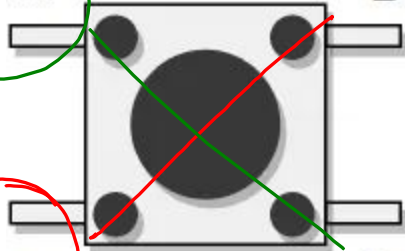


A

B

C


D

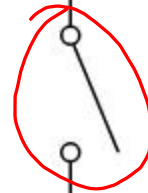

12V⊕

0V


R

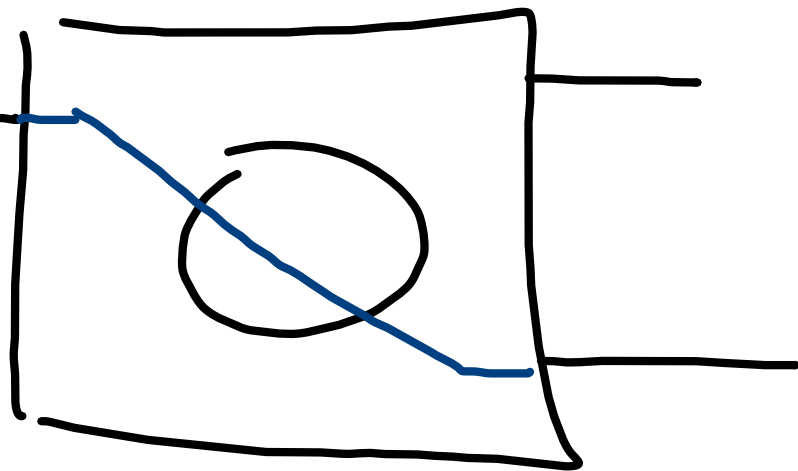


LED

Provinha do VallaTour

Porta OR

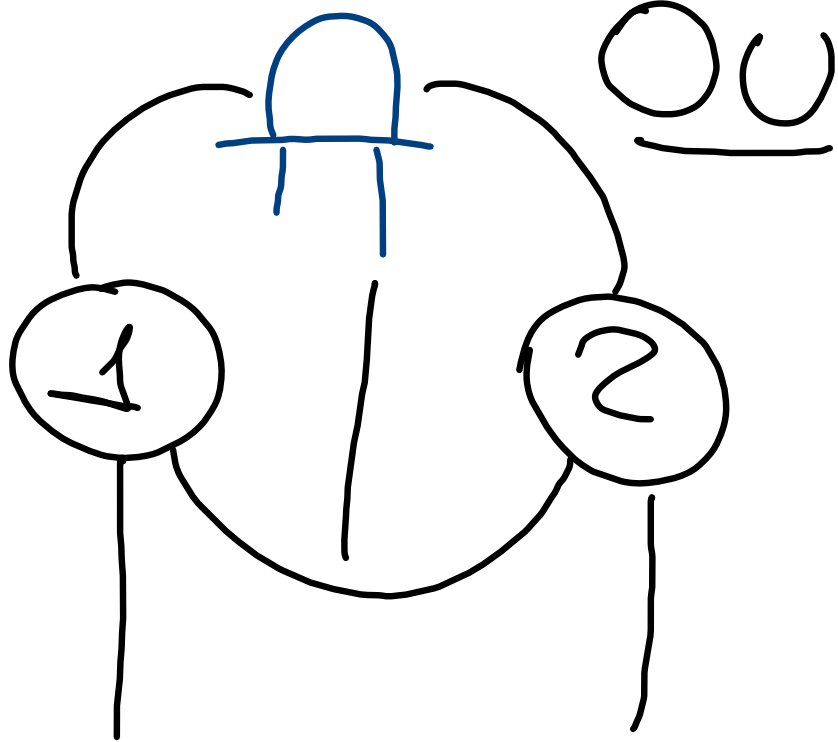

Porta AND

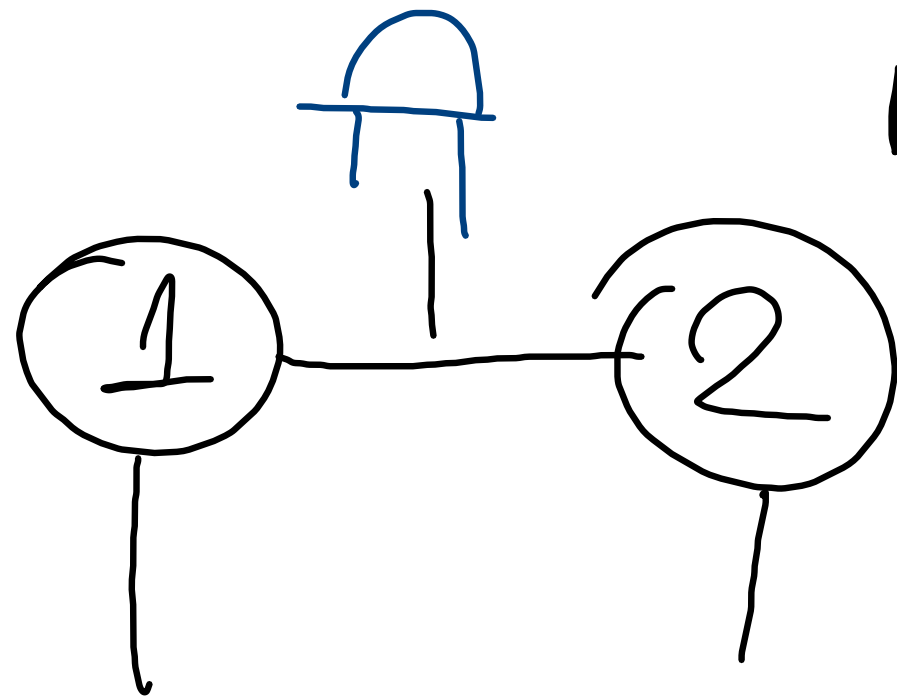

Desafio Final!!!